 


# NYCU – 2022 DCS 數位電路與系統 期末考

## I. 實作觀念。(共 46 分)

### 1. Pipeline (8%)



上圖的電路圖中，Computing Logic 1~4 都是單純的組合電路，Register1, 2 皆為正緣觸發 DFF，已知 Computing Logic 1~4 的 Delay 分別為 3ns, 2ns, 2ns, 6ns。

(假設不考慮其他 Delay。)

(a) 若要加入一組 Pipeline register 在 A, B 或 C 其中一處，何處為較好的選擇？請寫出原因 (2%)


(b) 只考慮 Computing Logic 1~4 的 Delay，不考慮其他 Delay，若在 A, C 兩處加入 pipeline register，clock cycle time 最短可以設定為多少不會產生 timing violation？請寫出原因 (2%)

(c) 假設 Computing Logic 1~4 的計算量分別為 45, 40, 50, 60 operations，請算出第(b)小題的 throughput。(2)

(d) 請依照(a)(b)小題所述的架構，加入一組或兩組 pipeline register 何者有較高的 throughput？請寫出原因 (2%)

## 2. Block diagram & Timing Report (20%)

 (a) 請使用 adder, multiplexer, comparator, D flip-flop 的圖例，  
畫出以下電路的 Block diagram。(10%)



※ **multiplexer** 之選擇訊號順序請標示清楚。

※ 所有訊號不論 **multi-bit bus** 或 **1-bit signal** 都用一條線表示即可。

※ **rst\_n** 可以不用畫，要標出除了 **rst\_n** 以外的所有 **input** 和 **output** 訊號。

```
1 module Design(  
2     clk,  
3     rst_n,  
4     in_data,  
5     in_sel,  
6     out_data  
7 );  
8  
9 input clk, rst_n;  
10 input [3:0] in_data;  
11 input in_sel;  
12 output logic [3:0] out_data;  
13  
14 logic [3:0] data_0, data_0_nxt;  
15 logic [3:0] data_1, data_1_nxt;  
16 logic [3:0] data_sel, data_add;  
17  
18 always_ff@(posedge clk or negedge rst_n) begin  
19     if (!rst_n) begin  
20         data_0 <= 0;  
21         data_1 <= 0;  
22     end  
23     else begin  
24         data_0 <= data_0_nxt;  
25         data_1 <= data_1_nxt;  
26     end  
27 end  
28  
29 always_comb begin  
30     if (in_sel)  
31         data_sel = data_1;  
32     else  
33         data_sel = data_0;  
34     end  
35  
36 assign data_add = data_sel + in_data;  
37  
38 always_comb begin  
39     if (in_sel) begin  
40         data_0_nxt = data_0;  
41         data_1_nxt = data_add;  
42     end  
43     else begin  
44         data_0_nxt = data_add;  
45         data_1_nxt = data_1;  
46     end  
47 end  
48  
49 assign out_data = data_add;  
50  
51 endmodule
```

(b)

下圖為(a)電路合成的 timing report .

請依照此 timing report .

回答 critical path 的起點和終點 (2%)

並在(a)的電路圖上畫出此 critical path . (3%)

1	Startpoint: in_sel (input port clocked by clk)		
2	Endpoint: out_data[2]		
3	(output port clocked by clk)		
4	Path Group: clk		
5	Path Type: max		
6			
7	Point	Incr	Path
8	-----		
9	clock clk (rise edge)	0.00	0.00
10	clock network delay (ideal)	0.00	0.00
11	input external delay	2.50	2.50 f
12	in_sel (in)	0.00	2.50 f
13	U50/Y (MXI2X4)	0.12	2.62 f
14	U74/Y (OAI31X2)	0.26	2.88 r
15	U68/Y (XNOR3X4)	0.43	3.32 r
16	out_data[2] (out)	0.00	3.32 r
17	data arrival time		3.32
18			
19	clock clk (rise edge)	5.00	5.00
20	clock network delay (ideal)	0.00	5.00
21	output external delay	-2.50	2.50
22	data required time		2.50
23	-----		
24	data required time		2.50
25	data arrival time		-3.32
26	-----		
27	slack (VIOLATED)		-0.82

(c) 請依照(b)的 timing Report 回答 . 請問電路發生了什麼問題?

如果有問題發生 , 請解釋發生原因並寫出如何修改電路解決此問題 . (5%)

### 3. Waveform (18%)


請參照以下 Pattern 與 Design 的 code，畫出相對應的波型圖。

in\_data, data\_nxt, data\_reg 皆為有號數且所有訊號都不會發生 overflow。


```
1 //-----
2 // Pattern
3 //-----
4 logic clk, rst_n;
5 logic in_valid;
6 logic signed [4:0] in_data;
7
8 parameter CYCLE = 5;
9
10 always #(CYCLE/2) clk = ~clk;
11
12 initial begin
13     clk = 0;
14     in_valid = 0;
15     in_data = 0;
16     rst_n = 1;
17     @(posedge clk);
18     rst_n = 0;
19     #(CYCLE);
20     rst_n = 1;
21     @(negedge clk);
22     in_valid = 1;
23     in_data = -4;
24     @(negedge clk);
25     in_valid = 0;
26     in_data = 0;
27     repeat(2)@(negedge clk);
28     in_valid = 1;
29     in_data = 2;
30     @(negedge clk);
31     in_valid = 1;
32     in_data = 4;
33     @(negedge clk);
34     in_valid = 0;
35     in_data = 0;
36     repeat(3)@(negedge clk);
37     $finish;
38 end

1 //-----
2 // Design
3 //-----
4 logic in_valid;
5 logic signed [4:0] in_data, data_reg, data_nxt;
6 logic [1:0] cs, ns;
7
8 parameter IDLE = 0,
9           DECODE = 1,
10          ALU1 = 2,
11          ALU2 = 3;
12
13 always_ff@(posedge clk or negedge rst_n) begin
14     if (!rst_n)
15         cs <= IDLE;
16     else
17         cs <= ns;
18 end
19
20 always_comb begin
21     case(cs)
22         IDLE:
23             if (in_valid)
24                 ns = DECODE;
25             else
26                 ns = IDLE;
27         DECODE:
28             if (data_reg < 0)
29                 ns = ALU2;
30             else
31                 ns = ALU1;
32         ALU1:
33             ns = IDLE;
34         ALU2:
35             ns = ALU1;
36     endcase
37 end
38
39 always_ff@(posedge clk or negedge rst_n) begin
40     if (!rst_n)
41         data_reg <= 0;
42     else
43         data_reg <= data_nxt;
44 end
45
46 always_comb begin
47     case(cs)
48         IDLE:
49             if (in_valid)
50                 data_nxt = in_data;
51             else
52                 data_nxt = data_reg;
53         DECODE:
54             data_nxt = data_reg;
55         ALU1:
56             data_nxt = data_reg * 3;
57         ALU2:
58             data_nxt = data_reg + 3;
59     endcase
60 end
```

1-bit signal 與 multi-bit bus 的畫法請參照下圖範例：

 


 請畫出 `rst_n`、`in_valid`、`in_data`、`cs`、`ns`、`data_reg` (各 3%) 的波型圖。



## II. 基本觀念。(每題 3 分，除最後兩題各 4 分。共 23 分)

 4. FPGA 和 ASIC 是常見的兩種實現方法。請舉出兩點這兩種方法使用上的差異。(3%)
5. 模組間資料傳遞經常使用 valid-ready 方式控制。請以波形圖解釋 valid-ready 運作方式(hint: 列出以下訊號 clock, data, valid, ready) (3%)
6. 如果要簡化 valid-ready 控制，請劃出並說明簡化後的方法。(3%)
7. 假設目前有一 16K words x 4 bits SRAM。請畫圖設計可支援一次 64 bit 輸出的 SRAM 的讀取。(3%)
8. 接續上面，請畫圖設計可支援可同時支援 3 個同時讀寫的 SRAM 電路，每個讀寫四 bit。(3%)
9. 針對以下 adat 訊號在兩個 clock domain aclk, bclk 間傳遞，請劃出 adat 傳遞可能失敗的波形圖 (hint: 列出以下訊號 aclk, adat, bclk, bdat1) (4%)



10. microcode programming 是一種常見的 FSM 實現方法。請針對以下 FSM table，畫出完整使用 microcode 方法的 FSM 實現電路。請列出 microcode 中 memory 所儲存的資料與對應位址。(4%)

	State	Next State		Output
		lc arew	c arew	
gns	00	00	01	100001
yns	01	11	11	010001
gew	11	10	10	001100
yew	10	00	00	001010

### III. Design problem

11. (18%) (Pipelining and parallelism, 3 points for each question)


You have been given the task of designing a new media chip for HD applications. Specifications call for the rendering of a 2000x1000 pixel image at 100Hz. With a single module, it takes 10 $\mu$ s to process one pixel, and  $t_{reg}$  is 0ps.

- What is the throughput needed, in pixels per second, for this task?
- Your coworker suggests making one long pipeline. Can you do this and still meet your throughput goal? If so, how many stages does it require? If not, why not?
- Why could (a) be a bad idea?
- Another coworker suggest just replicating the processing module; how many do you need?
- Why this be a bad idea?
- After talking to the logic designers, you decide to use replicated ten-stage pipelined. How many do you need?

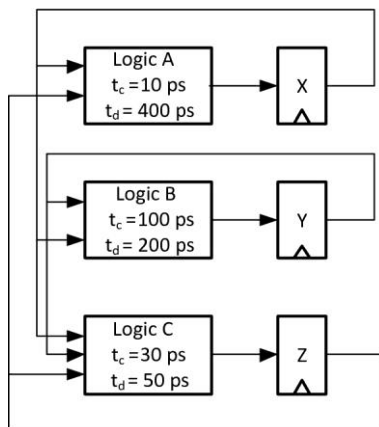12. (13%) (setup time and hold time violation check)

For Flip-Flop A in Table 1, and a 2GHz clock, check the following figure for timing violations. If there is a hold time violation, indicate

- (4%) Where delay must be added, and
- (4%) the necessary delay .
- (5%) Recheck for setup time violation. Is it possible to run faster than 2GHz clock? Derive the cycle time for this maximum clock frequency?



Parameter (ps)	DFF A
Setup time: $t_s$	20
Hold time: $t_h$	30
Contamination delay, clock to q, $T_{ccq}$	10
Propagation delay, clock to q, $t_{dcq}$	20

(Hint: setup time check,  $t_{cy} \geq t_{dCQ} + t_{dMax} + t_s$ )

Hold time check,  $t_h \leq t_{cCQ} + t_{cMin}$ )